
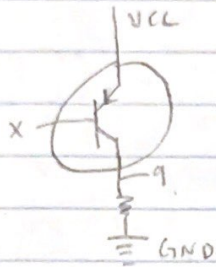


2. inverter

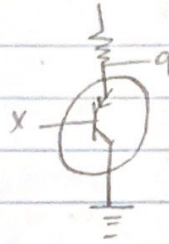

x	q = x'
0	1
1	0

Buffer:



x	q = x
0	0
1	1